

بسم
الله
الرحمن
الرحیم

تنبیه جامع سوالات مدارهای الکتریکی

نویسنده: عباسعلی امینی



موسسه علمی انتشاراتی سنا
(سامانه نوین آموز)

سرشناسه امینی، عباسعلی، ۱۳۶۷-

عنوان و نام پدیدآور گنجینه جامع سوالات مدارهای الکتریکی / نویسنده عباسعلی امینی.

مشخصات نشر تهران: انتشارات علمی سنا، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری ۲۰۸ ص.: مصور، نمودار.

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۴۸۸-۲۱۹-۴

وضعیت فهرست نویسی فیفا

موضوع مدارهای برقی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

Electric circuits -- Examinations, questions, etc. (Higher) موضوع

موضوع مهندسی پزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

Biomedical engineering -- Examinations, questions, etc. (Higher) موضوع

موضوع دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها

Universities and colleges --Iran -- Examinations موضوع

TK۴۵۴ ر. بندی کنگره

۶۲۱/۳۱۹۲-۷۶ رده دیویی

۵۸۲۴۸۷۶ شماره شابک

مؤسسه علمی انتشاراتی سنا (سامانه نوین‌آموز)

گنجینه جامع سوالات مدارهای الکتریکی

عباسعلی امینی

۹۷۸-۶۰۰-۴۸۸-۲۱۹-۴

سیده آمنه ابوالحسنی

علیرضا زمانی

elmisana@gmail.com

sanabook.com

۳۰۵ نسخه

۲۸۰۰۰ تومان

نام کتاب

نویسنده

شابک

صفحه‌آرایی

طراح جلد

پست الکترونیک

سایت انتشارات

تیراژ

قیمت

با خراش و ثبت کد زیر در سایت bookadds.ir می‌توانید به ویرایش‌های علمی و املائی کتاب و سایر فایل‌های مفید مربوط به این کتاب دسترسی داشته باشید.



«شما می‌توانید کتاب‌های مؤسسه انتشاراتی علمی سنا را علاوه بر کتابفروشی‌های سراسر کشور، از نمایندگی‌های اختصاصی مؤسسه واقع در کلیه استان‌ها تهیه نمایید.»

آدرس نمایندگی‌ها در سایت sanapezeshki.com و یا انتهای کتاب درج شده است. تلفن دفتر پخش: ۰۲۱-۶۶۵۷۴۳۴۵

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	فصل اول: مبانی مدارهای الکتریکی
۱۶	پاسخ فصل اول: مبانی مدارهای الکتریکی
۳۹	فصل دوم: مدارهای مرتبه اول
۴۷	پاسخ فصل دوم: مدارهای مرتبه اول
۶۳	فصل سوم: مدارهای مرتبه دوم
۶۷	پاسخ فصل سوم: مدارهای مرتبه دوم
۷۷	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی
۸۱	پاسخ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی
۹۰	فصل پنجم: توان الکتریکی
۹۴	پاسخ فصل پنجم: توان الکتریکی
۱۰۳	فصل ششم: عناصر و مدارهای رویج
۱۰۹	پاسخ فصل ششم: عناصر و مدارهای رویج
۱۲۱	فصل هفتم: مبانی سیستم‌های I، II، تبدیل پلاس
۱۲۴	پاسخ فصل هفتم: مبانی سیستم‌های I، II، تبدیل پلاس
۱۲۹	فصل هشتم: فرکانس‌های طبیعی مدار و تابع شبکه
۱۳۹	پاسخ فصل هشتم: فرکانس‌های طبیعی مدار و تابع شبکه
۱۵۵	فصل نهم: قضایای شبکه
۱۵۷	پاسخ فصل نهم: قضایای شبکه
۱۵۹	فصل دهم: دوقطبی‌ها
۱۶۷	پاسخ فصل دهم: دوقطبی‌ها
۱۷۹	فصل یازدهم: گراف‌های شبکه و روش‌های منظم تجزیه و تحلیل مدار
۱۸۴	پاسخ فصل یازدهم: گراف‌های شبکه و روش‌های منظم تجزیه و تحلیل مدار
۱۹۱	فصل دوازدهم: دیودها و مدارهای غیرخطی
۱۹۶	پاسخ فصل دوازدهم: دیودها و مدارهای غیرخطی
۲۰۳	فصل سیزدهم: تقویت‌کننده‌های عملیاتی
۲۰۵	پاسخ فصل سیزدهم: تقویت‌کننده‌های عملیاتی